



F.MRAVENEC 3.50

167

Obr. 2. Doska s plošnými spojmi

mi B C D cyklicky adresuje multiplexer IO5 (74151). Tieto tri IO tvoria hľadač.

Ak niektorý účastník zdvihne mikrotelefón, dostane sa napätie +60 V cez telefónny prístroj. D12, D13 na delič R4R5 a tým prejde vst. 3 hradla H2 do log. 1 a príslušný vstup multiplexera do log. 0. Keď čítač nakrokuje na túto adresu, objaví sa na negovanom výstupе „w“ log. 1, čím sa cez D14 a R6 otvorí T2. (Náboj C4 udržiava T2 otvorený počas voľby.) Tranzistor T2 uzavrie hradlo H4 a hľadač sa zastaví. Zároveň je na tej istej adrese nastavený aj analógový spínač IO2, ktorý prepoji hovorový drôt „a“ volajúceho účastníka na svoj výstup. Tranzistor T2 zároveň cez hradlo H11 odblokuje H10 pre prijem impulzov z číselnice a odblokuje tiež čítač IO7.

Účastník môže voliť číslo. Impulzmi číselnice sa preklápa hradlo H2 a cez neneg. výstup „y“ multiplexera aj hradlo H10. Na výstup tohto hradla je zaradený dvojitý integračný člen R9C7R8C15, ktorý odfiltruje zákmity z číselnice. Potom sú voliacie impulzy vedené cez T3 do čítača IO7. Výstup čítača sa nastaví v kóde B C D na číslo volaného. Toto číslo je dekódované dekodérom IO6 (7442) a zároveň privedené na vstupné adresy spínača IO3,

ktorý uzavorí hovorový obvod účastníkov. Na výstupe dekódéra IO6 prislachajúcemu volanému sá objaví log. 0, ktorá spôsobí cez hradlo H1 a H3 otvorenie tranzistora T1 a tyristora Ty1. Tým je účastník vyzváňaný.

Cyklické prerušovanie vyzváňania je zabezpečené z generátora, ktorého kmitočet sa delí 16 pomocou IO10. Cez hradlá H8 a H9 sa privádzajú do spoločného bodu „z“. Vyzváňacie napätie sa zároveň cez C1 a R2, obmedzené diódami D7-D10 na 1 V dostane k volajúcomu a slúži ako vyzváňaci tón. Pri vyzváňaní účastníka je hradlo H2 blokované z výstupu hradla H3, aby nevzniklo samoprihlásenie. Prihlásenie volaného je vyhodnotené v medzere medzi zvoneniami a výstup hradla H2 prejde vtedy na log. 0, čím zablokuje H3 vývod 9 a skončí sa vyzváňanie. Potom môže prebiehať hovor.

Keď volajúci položí sluchátko, čítač impulzov by to vydelenie ako ďalší impulz. Tomu zabraňuje hradlo H8, ktoré je okamžite pri položení sluchátko blokované cez D15. Kondenzátor C8 sa uplatní pri voľbe čísla a udržiava počas nej vstup 1 hradla H8 na log. 0.

Spojenie sa preruší, keď sluchátko položí volajúci účastník, podobne ako pri zostavení spojenia.

Mechanická konštrukcia

Celá ústredňa je zapojená na jednostrannej doske s plošnými spojmi podľa obr. 2. Zo strany spojov treba urobiť nasledovné drôtové prepojky.

1. Napätie +5 V – všetky IO.
2. Napätie 0 V – všetky IO s výnimkou: 4, 8, 9, 10.
3. Vst. úcas. 2, 3, 4, 5, 6 (výv. 6 IO1) do IO5 – výv. 2, 1, 15, 14, 13.
4. Výv. 16 – IO3 na výv. 14 – IO6.
5. Vývody č. 3 – IO2 a IO3 navzájom (-3 V).

Vývody k účastníkom sú zapojené na lámaciu svorkovnicu. Drôty „a“ sú vedené z C1^I až C1^{IV} označené na doske 1 až 6. Drôty „b“ sú pripojené na +60 V. Napájací zdroj je na kúsku univerzálnnej dosky s plošnými spojmi o rozmeroch 5,5 × 8 cm. Stabilizátor je prikrutkovaný na bok šasi. Rezistor R6 je priamo na vývode transformátora. Diódy D6^I až D6^{VI} sú zo strany spojov, tak tiež C15, ktorý bol zapojený dodatočne. Diódy D7 až D10 sú najprv spojené do štvoric a potom dané do dosky. Šasi ústredne tvorí hliníkový plech hr. 2 mm ohnutý do tvaru „U“. Celkové usporiadanie vidno na obr. 3. Celá ústredňa môže byť umiestnená v rozvodnej skriní na stene, kde končia vývody od účastní-