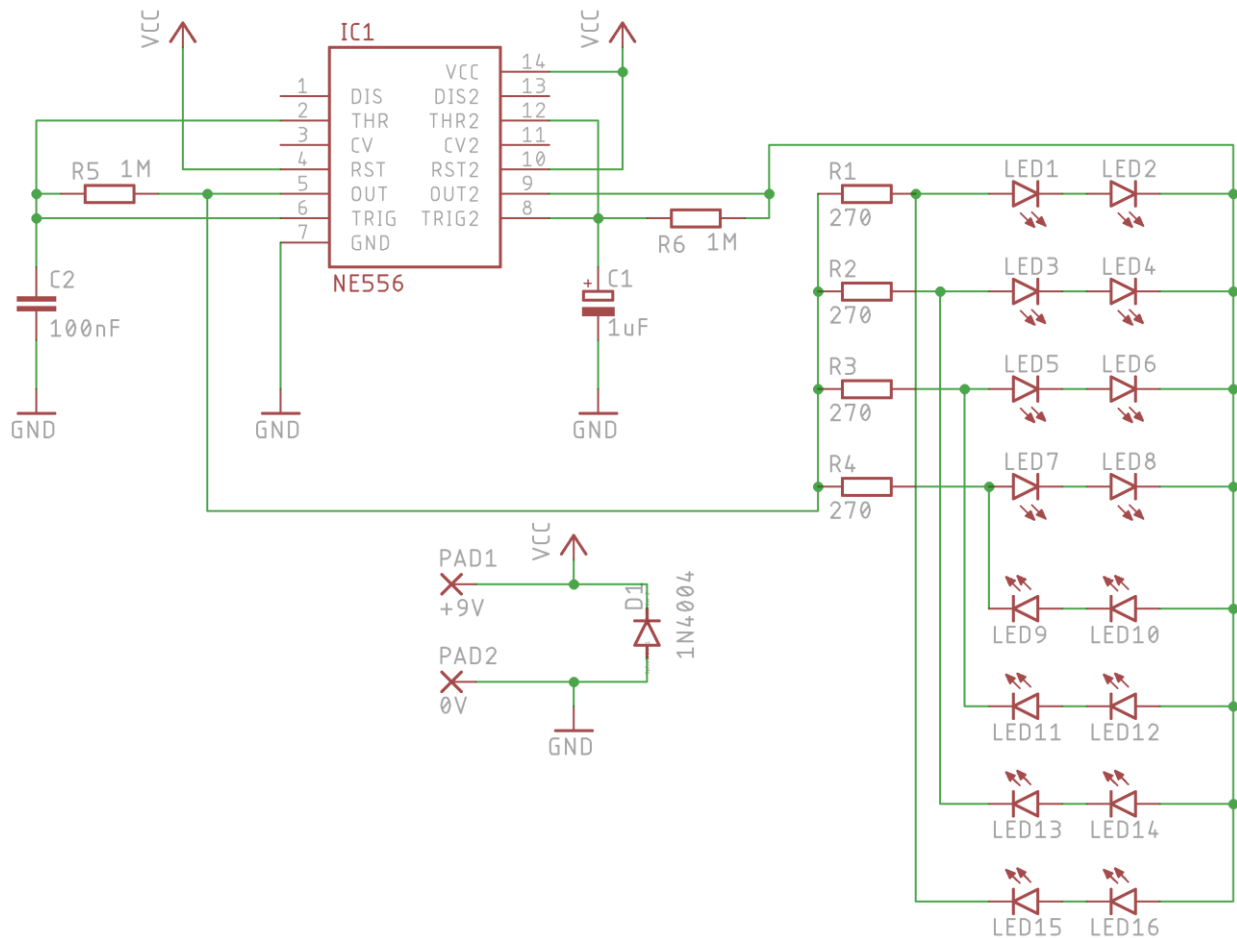



Policejní blikáč 9V (THT verze)

www.pihrt.com (<https://pihrt.com/elektronika/458-ne556-policejni-stroboblikac-tht-3d>)

Schéma zapojení



Deska spojů

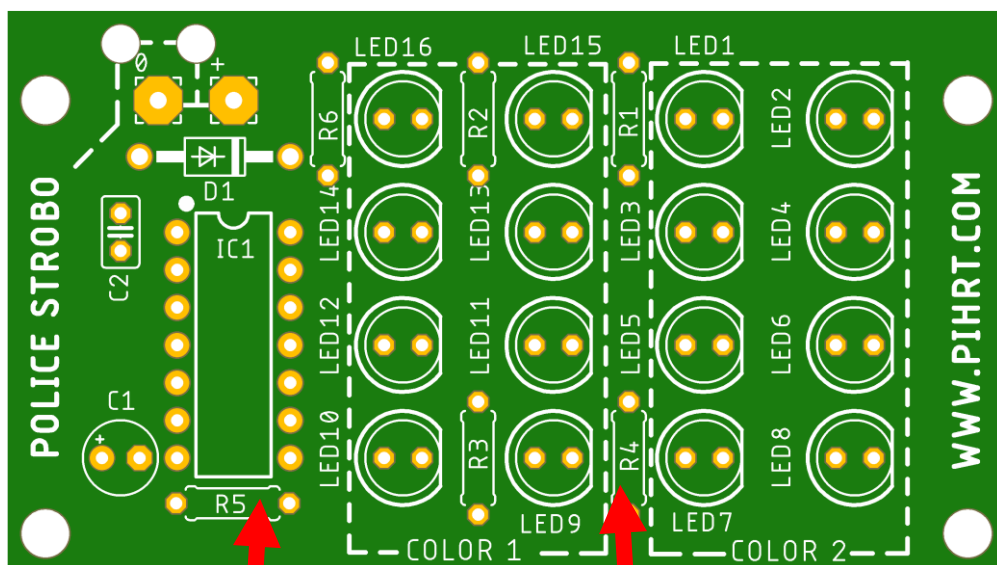


R5 a R6 mají hodnotu 1M Ohm

R1, R2, R3, R4 mají hodnotu 270 Ohmů

Policejní blikáč 9V (THT verze)

www.pihrt.com (<https://pihrt.com/elektronika/458-ne556-policejni-stroboblikac-tht-3d>)

Foto osazeného obvodu

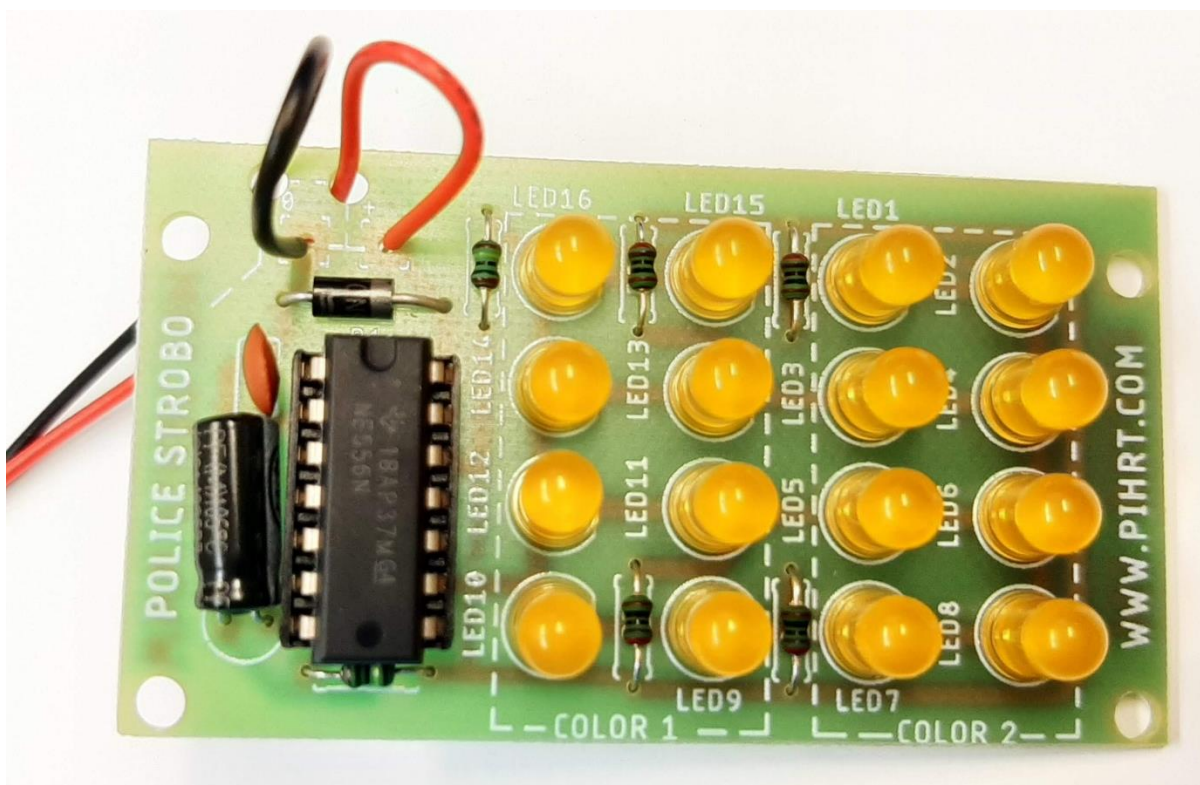


Při osazování dáváme pozor zejména na C1, D1, NE556, LED a přívodní vodiče!


Polaritu kondenzátoru C1 (+ nahoře, šedý pruh dole)




Polaritu diody D1 (šedý pruh vpravo)

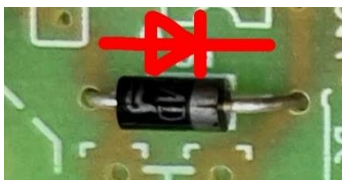

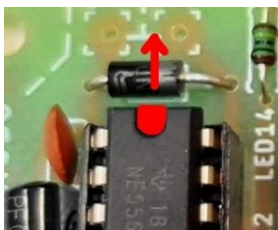Klíč obvodu NE556 (výřez směrem k diodě D1)



Pozici LED 1 - 16

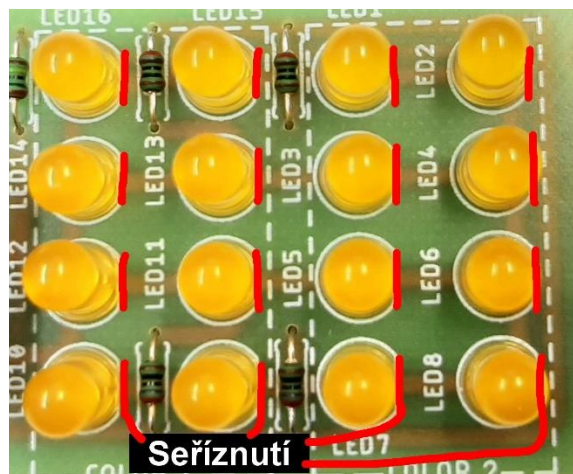

Video – stavební postup krok za krokem...

